

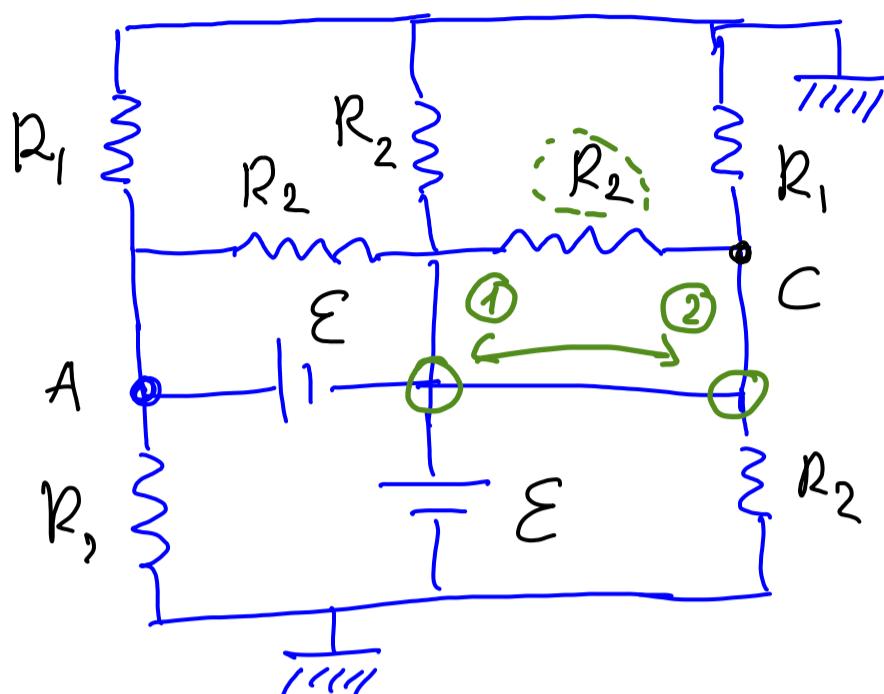


El circuito de la figura puede simplificarse pues se tiene

Prob. 6.3

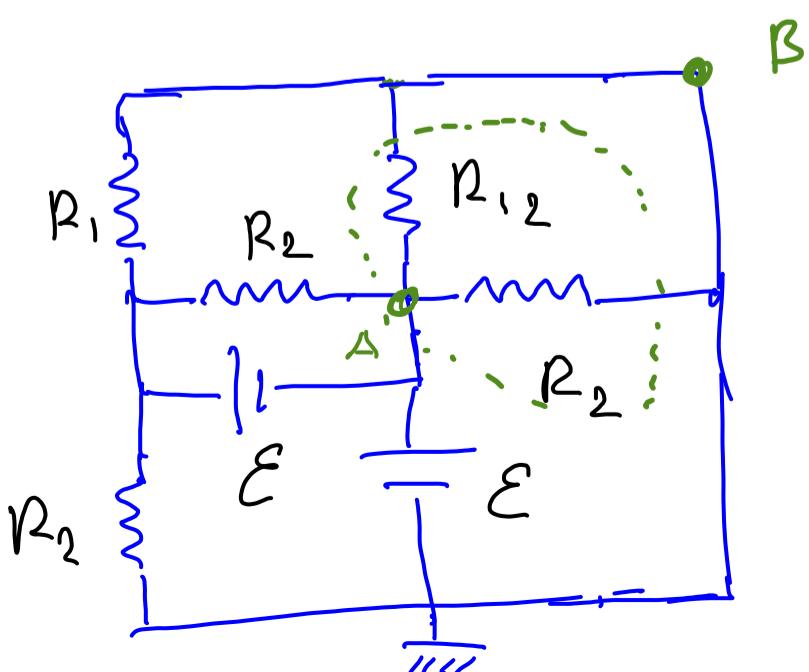

resulta el siguiente esquema

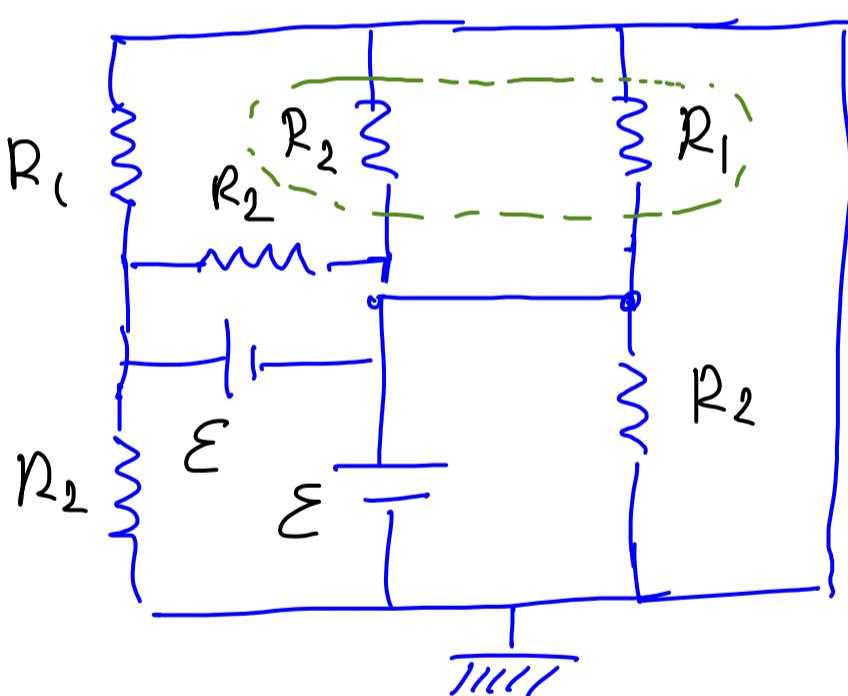

(a) El cable ①-② cortocircuita la resistencia  $R_2$  que se indica.


(b) Los dos puntos conectados a masa pueden unirse por un cable con lo que

(c) Las resistencias en el lado verde pueden sustituirse por una resistencia equivalente

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

y el circuito se convierte en el siguiente

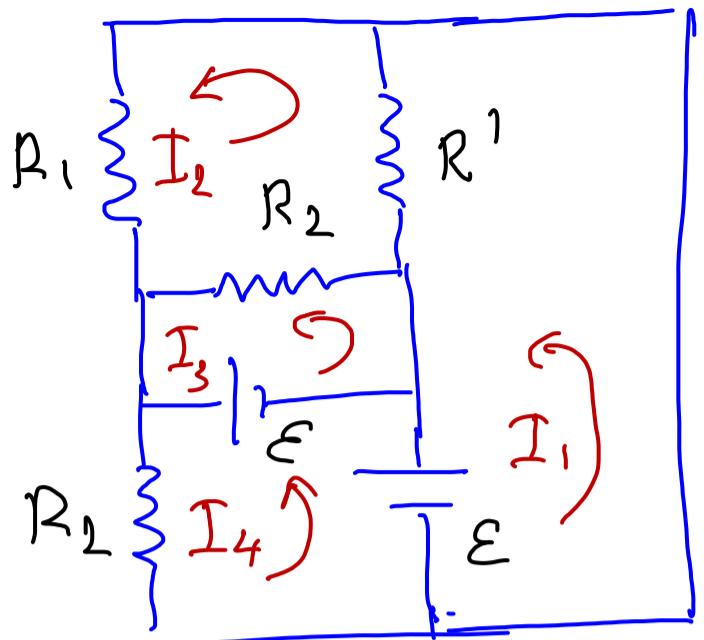(d) Las dos resistencias entre los puntos A y B están conectadas en paralelo y podemos sustituirlas por la resistencia



$$R' = \frac{R_1 R_{12}}{R_{12} + R_1}$$

y tenemos el circuito del diagrama siguiente.

Planteamos una corriente en cada malla y se tiene

$$[1] -E = R'(I_1 - I_2)$$

$$[2] 0 = R'(I_2 - I_1) + R_1 I_2 + R_2 (I_2 - I_3)$$

$$[3] -E = R_2 (I_3 - I_2)$$

esta corriente es la  
descoplada  
del resto  
del circuito

$$[4] E + E = R_2 I_4 \rightarrow I_4 = \frac{2E}{R_2}$$

Si sumamas las ecuaciones [1] [2] y [3] queda

$$\begin{aligned} -2E &= R'(I_1 - I_2) - R'(I_2 - I_3) + R_1 I_1 + \\ &\quad + R_2 (I_2 - I_3) - R_2 (I_2 - I_3) \end{aligned}$$

$$-2E = R_1 I_1 \rightarrow I_1 = -\frac{2E}{R_1}$$

y con este valor en [1] se tiene

$$-E = R'(I_1 - I_2) \quad -\frac{E}{R'} = I_1 - I_2$$

$$I_2 = I_1 + \frac{\epsilon}{R'} = -\frac{2\epsilon}{R_1} + \frac{\epsilon}{R'}$$

$$I_2 = \epsilon \left( \frac{1}{R'} - \frac{2}{R_1} \right)$$

y de la ecuación [3] resulta

$$-\epsilon = R_2 (I_3 - I_2) \rightarrow I_3 = I_2 - \frac{\epsilon}{R_2}$$

$$I_3 = -\frac{2\epsilon}{R_1} + \frac{\epsilon}{R'} - \frac{\epsilon}{R_2} \rightarrow I_3 = \epsilon \left( -\frac{2}{R_1} + \frac{1}{R'} - \frac{1}{R_2} \right)$$

