
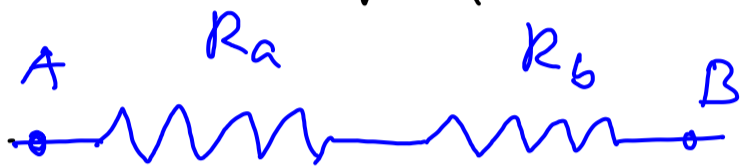


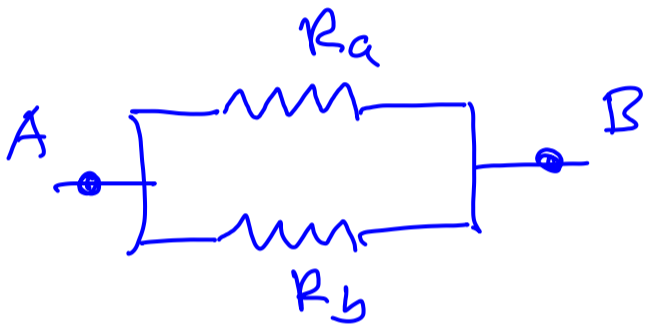Para calcular la resistencia equivalente Prob. 6.1
 aplicamos las reglas de asociación de las mismas
 en serie y paralelo




$$R_{AB} = R_a + R_b$$




$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} \quad R_{AB} = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b}$$

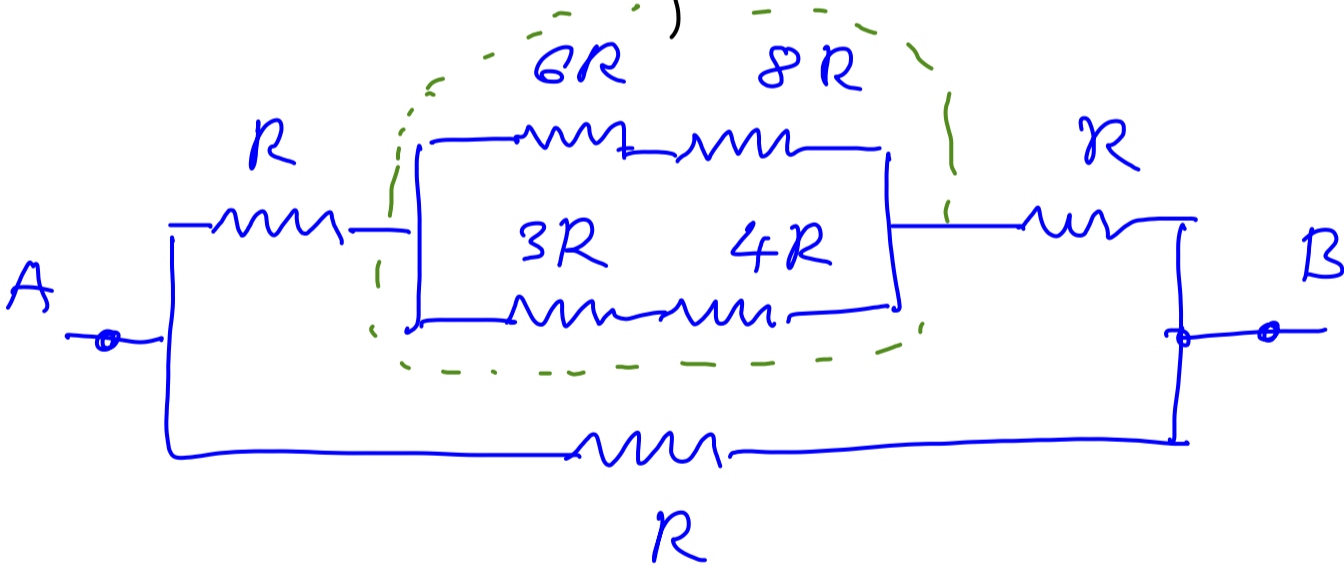(a) El circuito del problema es el del dibujo




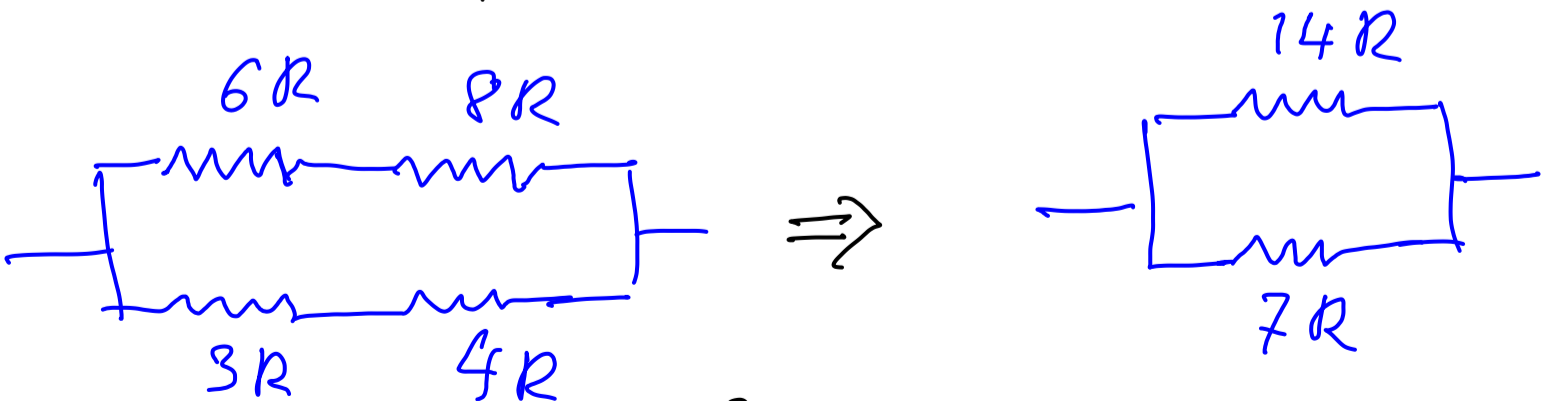Comenzamos por la parte indicada en verde:



$$\text{Luego } R_{eq} = \frac{14 \times 7 R^2}{(7 + 14)R} = \frac{98}{21} R$$

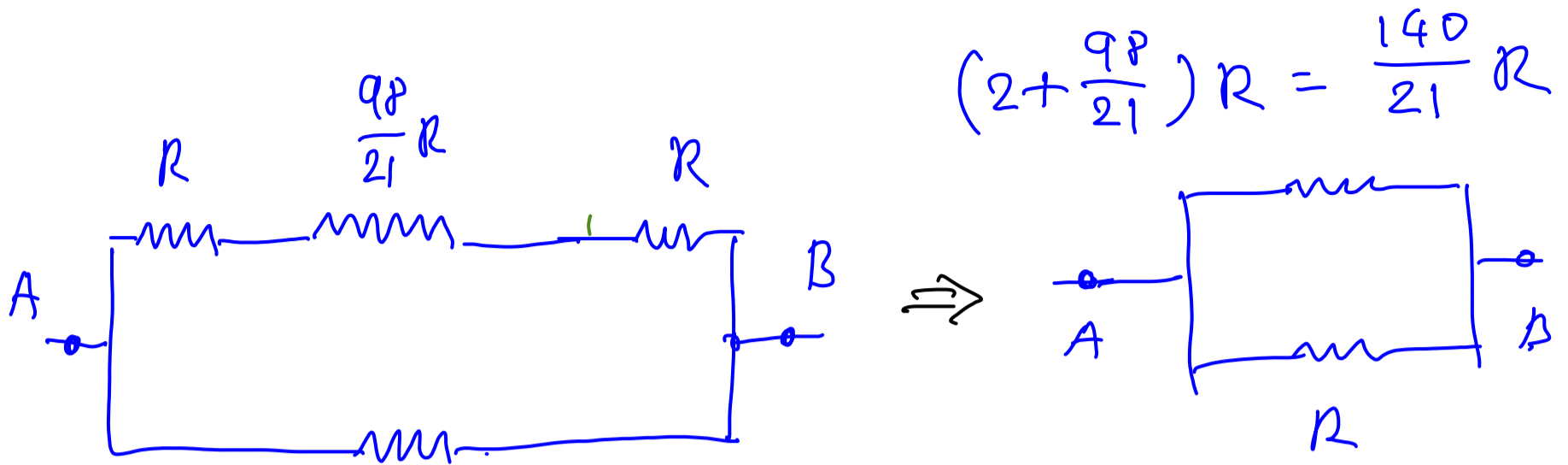
Con esto el circuito se reduce al siguiente:




y queda $R_{AB} = \frac{(\frac{140}{21} \times 1)R^2}{(\frac{140}{21} + 1)R} = R \frac{140/21}{161/21} = \frac{140}{161}R$

$R_{AB} = \frac{20 \times 7}{23 \times 7} R = \frac{20}{23} R$

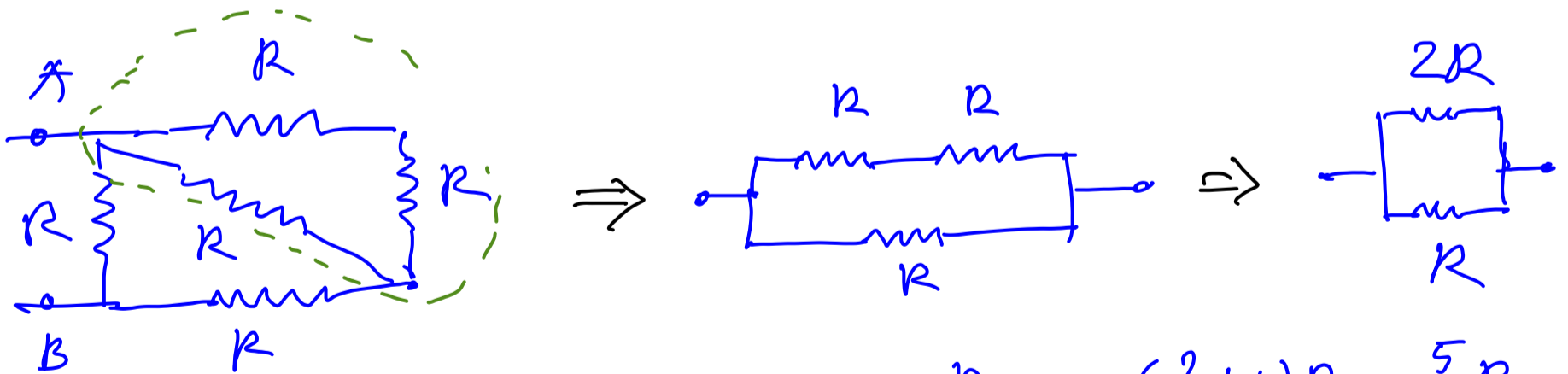(B) En el circuito del esquema contamos por la parte señalada en verde.




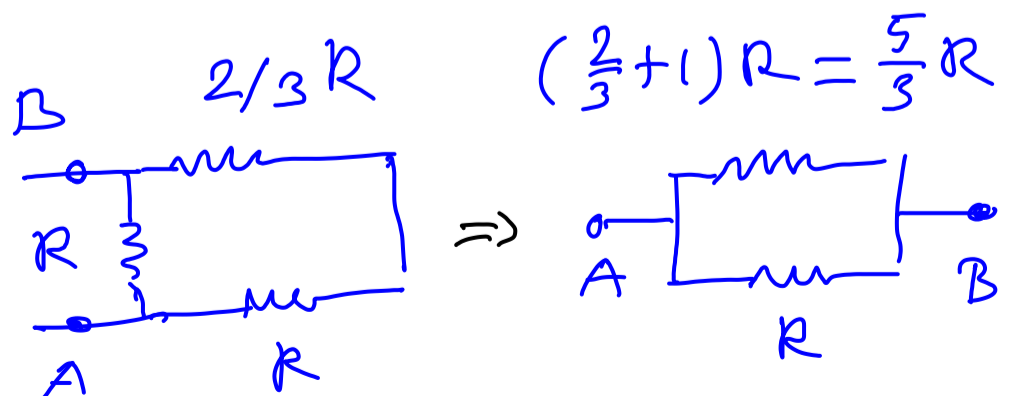$R_{eq} = \frac{2R^2}{(2+1)R} = \frac{2}{3}R$




$$R_{AB} = \frac{\frac{5}{3} R^2}{\left(\frac{5}{3} + 1\right) R} = \frac{5/3}{8/3} R = \frac{5}{8} R$$

(C) Para el último esquema tenemos

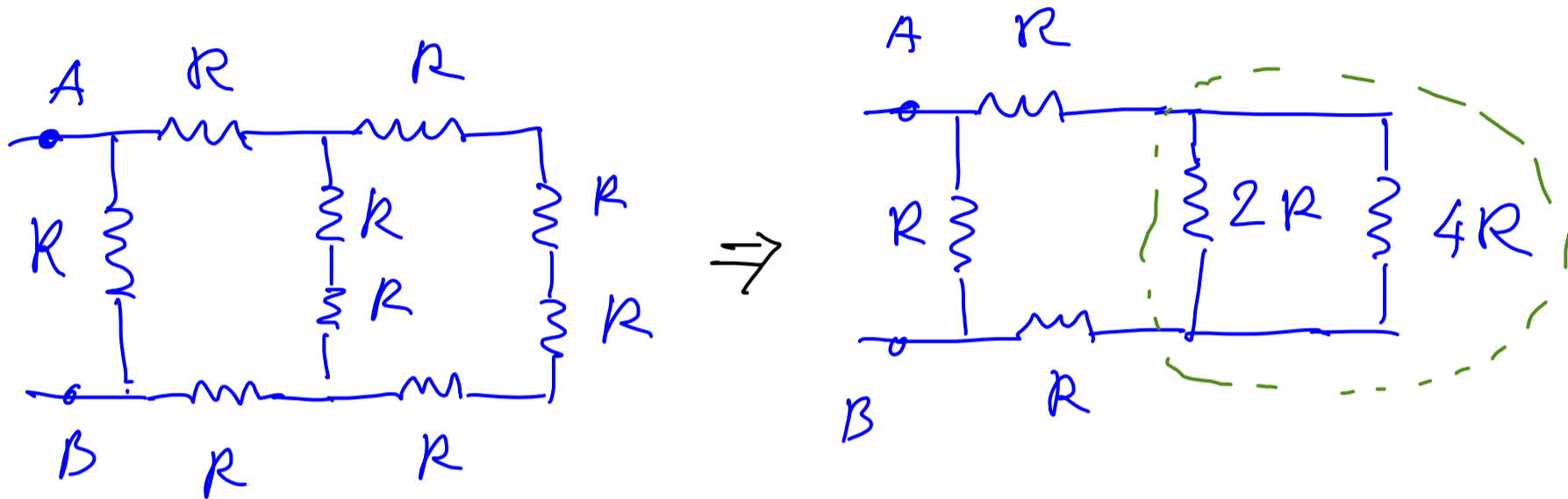
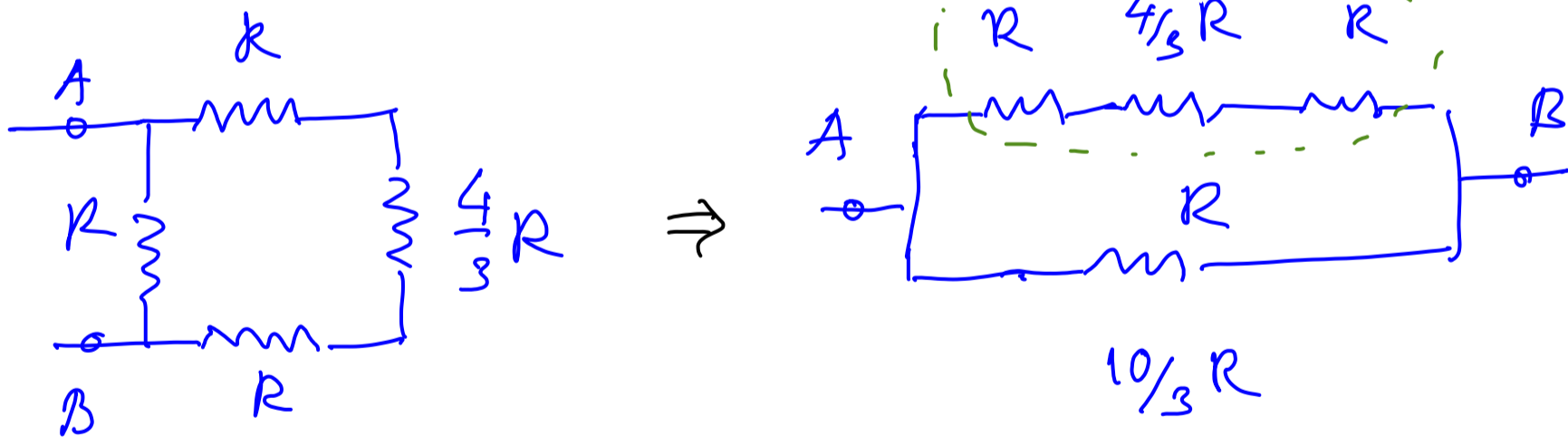
$$R_{eq} = \frac{2 \times 4 R^2}{(2 + 4) R} = \frac{8}{8} R = \frac{4}{3} R$$



$$R_{eq} = \left(2 + \frac{4}{3} R\right) = \frac{10}{3} R$$

$$R_{AB} = \frac{\left(\frac{10}{3} \times 1\right) R^2}{\left(\frac{10}{3} + 1\right) R} = \frac{10/3}{13/3} R = \frac{10}{13} R$$